




Überspannungsschutz für Bauteile und
Schaltungen mit Hilfe von TVS-Dioden

*Overvoltage Protection of Devices and
Circuits using TVS Diodes*

Was ist eine TVS Diode?


What is a TVS diode?

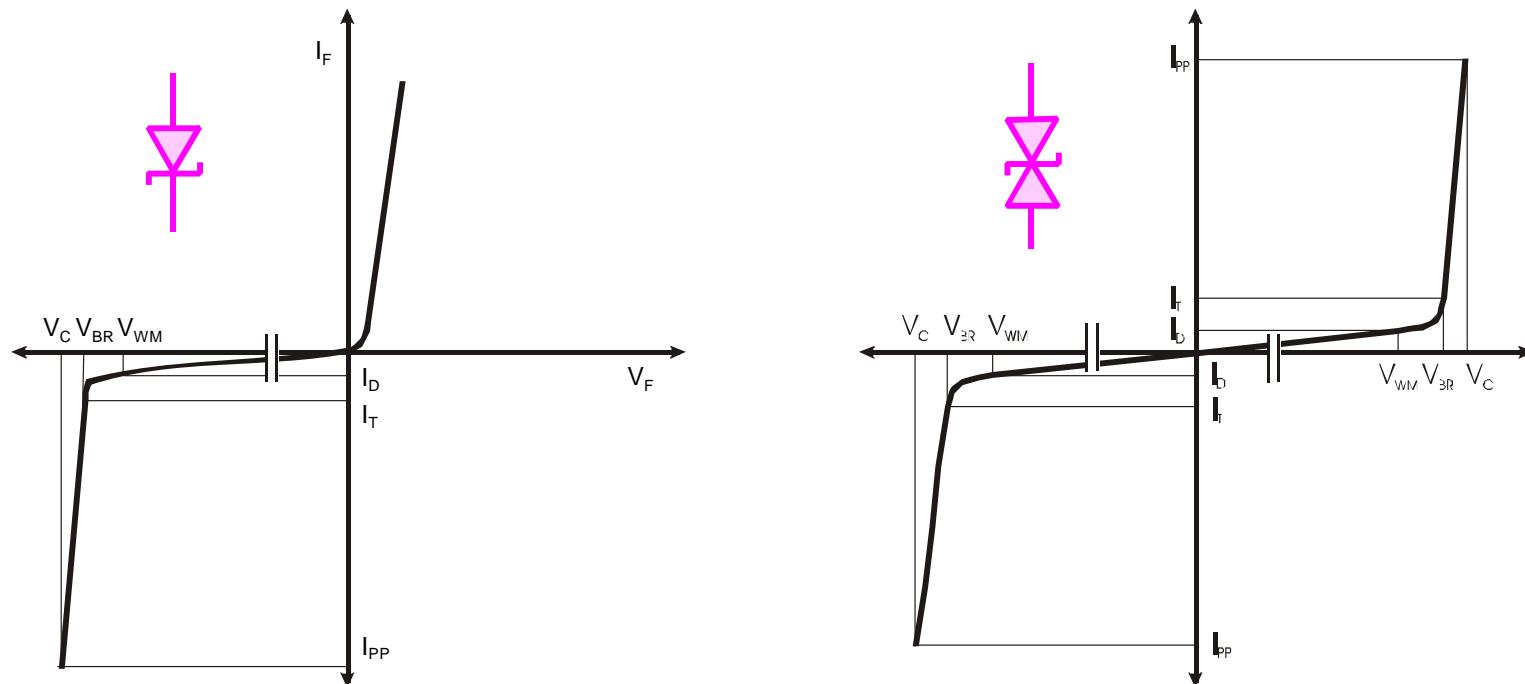

- Kennlinie wie eine Zenerdiode *Curve like Zener diode*
- Bidirektionale Version erhältlich! *Bidirectional Version available!*

Was ist eine TVS Diode?

What is a TVS diode?

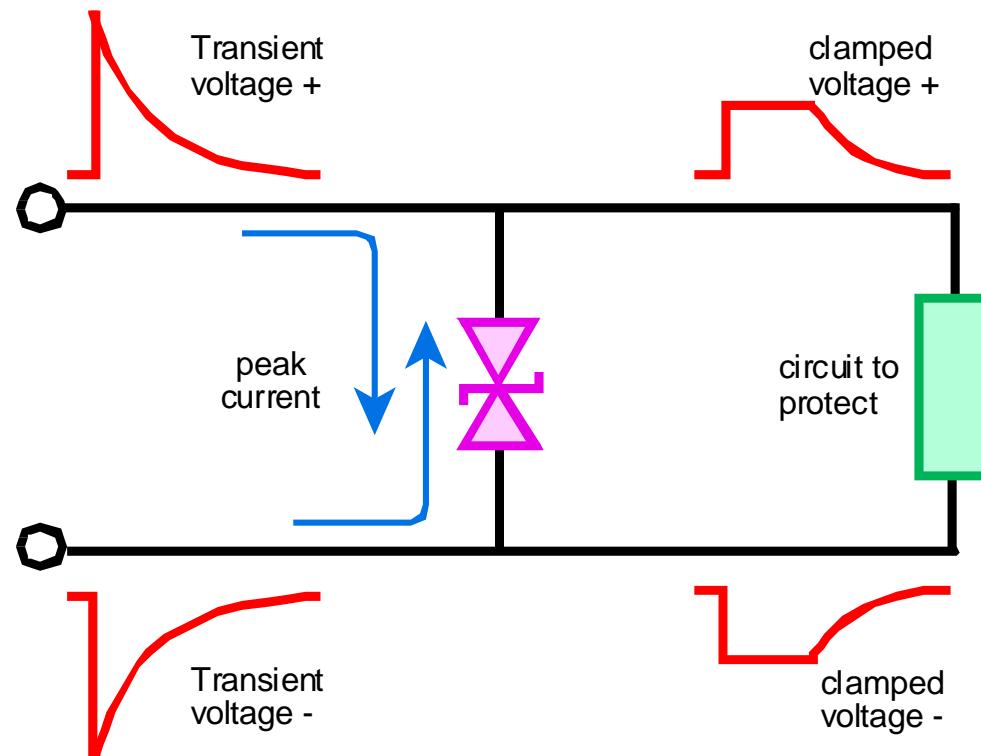

Überspannungsschutz! *Overvoltage Protection!*
⇒ Transient Voltage Suppressor

TVS oder Zenerdiode

TVS versus Zener diode

TVS

- **Unterdrückung** von Spannungsspitzen
Suppression of transient voltages
- Auswahlparameter
Parameters for selection:
 - V_{WM} Sperrspannung
Stand-off voltage
 - V_c Begrenzerspannung
Clamping voltage
 - P_{PPM} Impulsverlustleistung
Peak pulse power


Zener

- **Stabilisierung** einer Gleichspannung
Stabilization of a DC voltage
- Auswahlparameter
Parameters for selection:
 - V_z Zenerspannung
Zener voltage
 - P_{tot} Statische Verlustleistung
Steady state power dissip.

TVS Dioden in Schaltnetzteilen


TVS diodes in SMPS

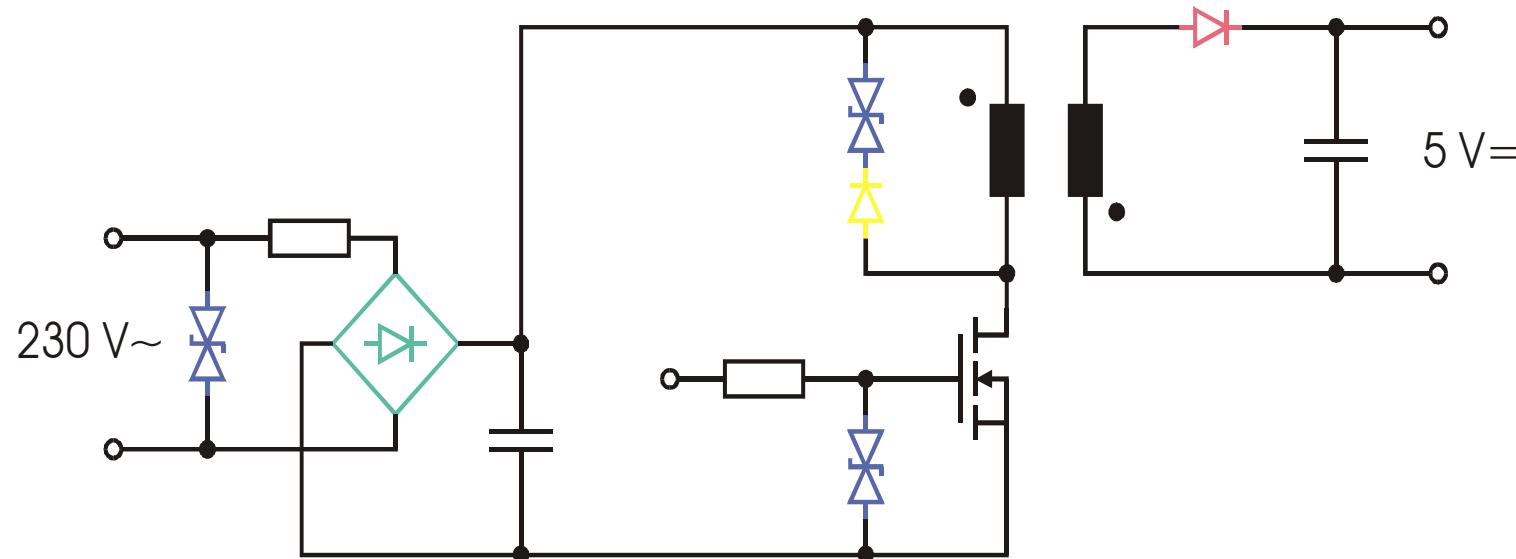Beispiel: Sperrwandler
Example: flyback converter



Gate-Ansteuerung

Gate Control

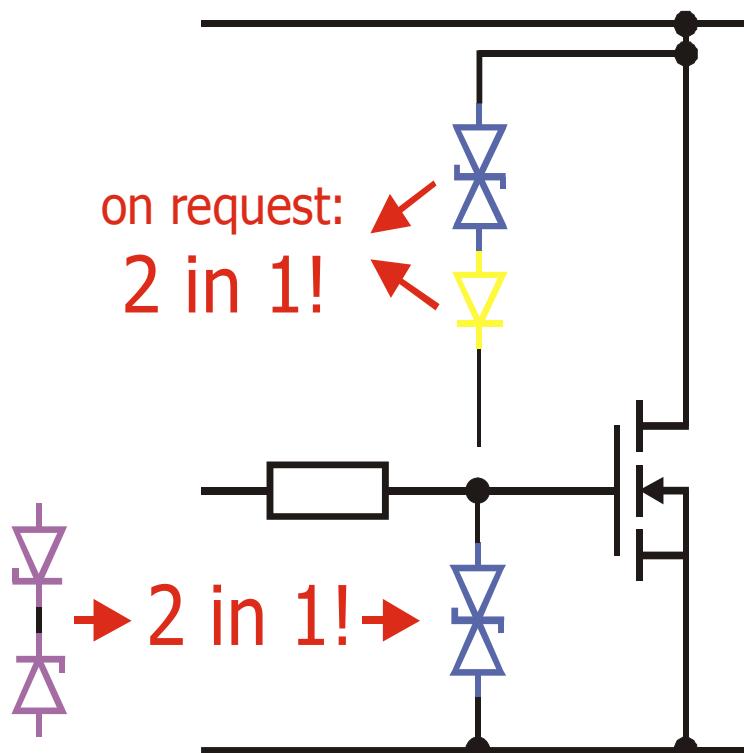

- Gate-Schutz:
1 bidirektionale TVS- ersetzt
2 antiserielle Zener-Dioden!

Gate Protection:
1 bidirectional TVS replaces
2 anti serial Zener diodes!

- Aktive Spannungsbegrenzung:
Zener-Dioden standardmäßig
bis 200 V, TVS bis 550 V!

Active Clamping:
Standard Zener diodes up to
200 V, TVS up to 550 V!

Auswahl des optimalen Bauteils (english see following pages)

Beispiel:

Eingangsseitiger Schutz der Gleichrichterbrücke eines Netzteiles mit 85...265 V~ Weitbereichseingang



1. Maximale Scheitelspannung des Netzes $V_p = \sqrt{2} \times 265 \text{ V} \approx 375 \text{ V}$
 \Rightarrow Sperrspannung der TVS-Diode $V_{WM} \geq 375 \text{ V}$, z. B. **$V_{WM} = 376 \text{ V}$**
2. Transienten treten auf Wechselstromseite auf
 \Rightarrow bidirektionale TVS-Diode einsetzen (Suffix -B, -C, oder -CA)
3. Mögliche Typen mit $V_{WM} = 376 \text{ V}$ ($P_{PPM} = 400, 600, 1500 \text{ W}^*$)
Axial: P4KE440CA, P6KE440CA, 1.5KE440CA
SMD bisher:
3x TGL41-150CA, P4SMAJ120CA, P6SMBJ120CA, 1.5SMCJ120A **in Reihe**
4. Begrenzerspannung dieser TVS-Dioden $V_c = 602 \text{ V}$
 \Rightarrow Eine Brücke mit $V_{RRM} \geq 600 \text{ V}$ kann eingesetzt werden

* Je nach Stärke der auftretenden Transienten

Auswahl des optimalen Bauteils (english see following pages)

Beispiel:

Eingangsseitiger Schutz der Gleichrichterbrücke eines Netzteiles mit 85...265 V~ Weitbereichseingang



1. Maximale Scheitelspannung des Netzes $V_p = \sqrt{2} \times 265 \text{ V} \approx 375 \text{ V}$
 \Rightarrow Sperrspannung der TVS-Diode $V_{WM} \geq 375 \text{ V}$, z. B. **$V_{WM} = 376 \text{ V}$**
2. Transienten treten auf Wechselstromseite auf
 \Rightarrow bidirektionale TVS-Diode einsetzen (Suffix -B, -C, oder -CA)
3. Mögliche Typen mit $V_{WM} = 376 \text{ V}$ ($P_{PPM} = 400, 600, 1500 \text{ W}^*$)
Axial: P4KE440CA, P6KE440CA, 1.5KE440CA
4. Begrenzerspannung dieser TVS-Dioden $V_c = 602 \text{ V}$
 \Rightarrow Eine Brücke mit $V_{RRM} \geq 600 \text{ V}$ kann eingesetzt werden

* Je nach Stärke der auftretenden Transienten

Selecting the optimum device

Example:

Primary side protection of the input bridge in a power supply having 85...265 V_{AC} wide range input



1. Maximum peak voltage of the mains $V_p = \sqrt{2} \times 265 \text{ V} \approx 375 \text{ V}$
 \Rightarrow stand-off voltage of TVS diode $V_{WM} \geq 375 \text{ V}$, e. g. $V_{WM} = 376 \text{ V}$
2. Transients occur on AC side
 \Rightarrow use bidirectional TVS diodes (suffix -B, -C, or -CA)
3. Possible types having $V_{WM} = 376 \text{ V}$ ($P_{PPM} = 400, 600, 1500 \text{ W}^*$)
Axial: P4KE440CA, P6KE440CA, 1.5KE440CA
SMD up to now:
3x TGL41-150CA, P4SMAJ120CA, P6SMBJ120CA, 1.5SMCJ120CA *in series*
4. Clamping voltage of these TVS diodes $V_c = 602 \text{ V}$
 \Rightarrow A bridge having $V_{RRM} \geq 600 \text{ V}$ can be used

* depending on power of occurring transients

Selecting the optimum device

Example:

Primary side protection of the input bridge in a power supply having 85...265 V_{AC} wide range input



1. Maximum peak voltage of the mains $V_p = \sqrt{2} \times 265 \text{ V} \approx 375 \text{ V}$
 \Rightarrow stand-off voltage of TVS diode $V_{WM} \geq 375 \text{ V}$, e. g. $V_{WM} = 376 \text{ V}$
2. Transients occur on AC side
 \Rightarrow use bidirectional TVS diodes (suffix -B, -C, or -CA)
3. Possible types having $V_{WM} = 376 \text{ V}$ ($P_{PPM} = 400, 600, 1500 \text{ W}^*$)
Axial: P4KE440CA, P6KE440CA, 1.5KE440CA

SMD new:

TGL41-440CA, P4SMA440CA, P6SMB440CA, 1.5SMC440CA 1x!

4. Clamping voltage of these TVS diodes $V_c = 602 \text{ V}$
 \Rightarrow A bridge having $V_{RRM} \geq 600 \text{ V}$ can be used

* depending on power of occurring transients

Erhältliche Typen *Available Types*

Axial

SMD

Type	Designation follows:	V _{BR} / V _{WM}	P _{PPM} [W]	Package
BZW04-5V8 ... BZW04-376B P4KE6.8 ... P4KE440CA	Stand-off Break down	5.8 V ... 376 V 6.8 V ... 440 V	400 400	DO-15 DO-15
BZW06-5V8 ... BZW06-376B P6KE6.8 ... P6KE440CA	Stand-off Break down	5.8 V ... 376 V 6.8 V ... 520 V	600 600	~ DO-201 ~ DO-201
1.5KE6.8 ... 1.5KE440CA	Break down	6.8 V ... 440 V	1500	D 5.4 x 7.5
5KP5.0 ... 5KP110A	Stand-off	5.0 V ... 110 V	5000	D 8 x 7.5
BYZ35A22 ... BYZ35K37 BYZ50A22 ... BYZ50K37	Break-down Break down	22 V ... 37 V 22 V ... 37 V	10000 10000	Press-fit Press-fit
TGL34-6.8 ... TGL34-200CA	Breakdown	6.8 V ... 200 V	150	MiniMELF
SDA2AK ... SDA4AK	Breakdown	1 V ... 2 V	300	MELF
TGL41-6.8 ... TGL41-200CA	Breakdown	6.8 V ... 520 V	400	MELF
P4SMAJ6.5 ... P4SMAJ170CA	Stand-off	6.5 V ... 170 V	400	SMA
P6SMBJ6.5 ... P6SMBJ170CA	Stand-off	6.5 V ... 170 V	600	SMB
1.5SMCJ6.5 ... 1.5SMCJ170CA	Stand-off	6.5 V ... 170 V	1500	SMC
P4SMA220 ... P4SMA550CA	Breakdown	220 V ... 550 V	400	SMA
P6SMB220 ... P6SMB550CA	Breakdown	220 V ... 550 V	600	SMB
1.5SMC220 ... 1.5SMC550CA	Breakdown	220 V ... 550 V	1500	SMC

Niederkapazitive Supressordiode: SDA4AK

Low Capacitance Suppressor Diode: SDA4AK

Beispiel:

Videoleitung mit max. 0,7 V Signalspannung, Abschlusswiderstand 75 Ohm, Signal-Frequenz 5 MHz. Übliche Zener-/TVS-Diode: $C_j \sim 10 \text{ nF}$
 $1/\omega C_j \sim 3 \text{ Ohm} \Rightarrow \text{Kurzschluss!}$



SDA4AK

C_j sehr niedrig durch Reihenschaltung von Standarddioden in Flussrichtung:

$$C_j \sim 10 \text{ pF}$$

$$1/\omega C_j \sim 3 \text{ kOhm} \Rightarrow \text{ok!}$$

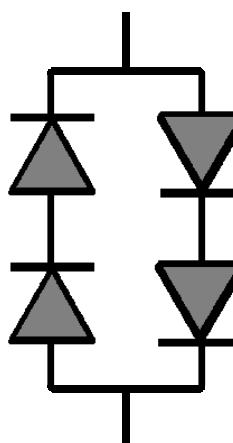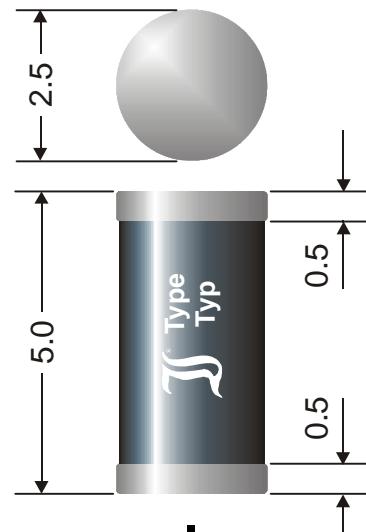Klemmspannung $V_C=4 \text{ V}$
 (andere auf Anfrage!)



Example:

Video line with max 0.7 V signal voltage, line impedance 75 Ohm, signal frequency 5 MHz. Usual Zener-/TVS-diode: $C_j \sim 10 \text{ nF}$

$$1/\omega C_j \sim 3 \text{ Ohm} \Rightarrow \text{short!}$$

SDA4AK

C_j very low due to series connection of standard diodes in forward mode:

$$C_j \sim 10 \text{ pF}$$

$1/\omega C_j \sim 3 \text{ kOhm} \Rightarrow \text{ok!}$
 clamping voltage $V_C=4 \text{ V}$
 (others on request!)



Mehr Informationen unter ...

More informations at ...

<http://www.diotec.com/>